

Diseño digital en Verilog: Comparador de palabras de N bits

Grupo 3

Lidia Magaly García González, B83169

Roger Daniel Piovét García, C15990

IE0323 Circuitos Digitales I GR003

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

29 noviembre 2023

Se siguió la metodología de diseño mediante redes iterativas para ambos recorridos [1]

- 1 Definir los estados que resuelven el problema.
- 2 Construir la Tabla de Transición de Estados.
- 3 Hacer la asignación de estados, la declaración de variables de estado y variables de salida.
- 4 Hacer la Tabla de Transición de Estados codificada.
- 5 Dibujar el diagrama de bloque de la celda típica.
- 6 Diseñar la celda típica.
- 7 Diseñar la celda inicial.
- 8 Diseñar la celda final.

Definición de estados

- *a*: Hasta el momento, la primera palabra es igual a la segunda palabra porque los pares de bits en la misma posición en ambas palabras recibidos han sido los mismos, o el estado se encuentra presente en la celda inicial (**estado inicial**).
- *b*: La primera palabra es mayor a la segunda palabra porque se ha recibido un bit igual a uno en la primera palabra y un bit igual a cero en la segunda palabra en la misma posición en ambas palabras.
- *c*: La segunda palabra es mayor a la primera palabra porque se ha recibido un bit igual a cero en la primera palabra y un uno en la segunda palabra en la misma posición en ambas palabras.

Asignación de estados: *a*:01 *b*:10 *c*:11

Definición de estados

- *a*: Hasta el momento, la primera palabra es menor o igual a la segunda palabra porque los pares de bits en la misma posición en ambas palabras recibidos han sido los mismos, o se ha recibido un bit igual a cero en la primera palabra y un bit igual a uno en la segunda palabra, o el estado se encuentra presente en la celda inicial (**estado inicial**).
- *b*: Hasta el momento, la primera palabra es mayor a la segunda palabra porque se ha recibido un bit igual a uno en la primera palabra y un bit igual a cero en la segunda palabra en la misma posición en ambas palabras.

Asignación de estados: *a*:1 *b*:0

Por medio de mapas de Karnaugh, se obtuvieron las funciones de próximo estado y de la salida final.

- Izquierda a derecha

$$Z = P = p(\overline{A_i} + B_i) + \overline{A_i}B_i$$

$$P = p + A_i \oplus B_i$$

- Derecha a izquierda

$$Z = Q = q(p + \overline{A_i} + B_i)$$

Se partió del siguiente criterio técnico

- Diseño con menos compuertas \Rightarrow Estructural
- Diseño con más compuertas \Rightarrow Conductual

Para cada recorrido, se crearon módulos para cada celda y un módulo para la red iterativa.

- `celdaInicial`
- `celdaTipica`
- `celdaFinal`
- `redIterativa`

Puertos I/O en base a sus diagramas de bloques.

- Red inicial

```
module redIterativaDerIzq_test
(
    input [2:0] A, B,
    output wire Zout
);
    wire [1:0] P;

    celdaInicialDerIzq celdaInit (.A0(A[0]), .B0(B[0]),
    ↪ .Pinit(P[0]));
    celdaFinalDerIzq celdaFin (.An_1(A[2]), .Bn_1(B[2]),
    ↪ .p(P[2]), .Z(Zout));
    celdaTipicaDerIzq celdaTyp (.p(P[0]), .Ai(A[1]),
    ↪ .Bi(B[1]), .P(P[1]) );
endmodule
```

- Próximo estado $P[i]$, estado presente $P[i - 1]$. A partir de este patrón, se utiliza **generate**.

```
generate
  for (i = 0; i <= N - 1; i = i + 1)
    begin
      case (i)
        0:           //instanciar celda inicial
        N - 1:       //instanciar celda final
        default:     //instanciar celda típica
      endcase
    end
  endgenerate
```


Testbenchs para cada módulo de ambos recorridos. Se hicieron las siguientes pruebas

- Combinaciones binarias de A_i y B_i para la celda inicial
- Combinaciones binarias de A_i y B_i con cada estado presente posible para la celda típica y final
- Palabras A y B predefinidas para la red iterativa
- Casos de esquina y combinaciones binarias entre A y B con N bits para la red iterativa

Pruebas

 


Figure: Prueba realizada por medio de un testbench en Verilog a la implementación conductual de la red con casos explícitos

 


Figure: Prueba realizada por medio de un testbench en Verilog a la implementación conductual de la celda típica

 


Figure: Prueba realizada por medio de un testbench en Verilog a la implementación conductual de la red con una cantidad de bits 'grande'



Geovanny Delgado Cascante. Redes Iterativas I Parte. Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Eléctrica. 12 edition, 2011



Geovanny Delgado Cascante. Lenguaje de descripción de Hardware: VERILOG. Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Eléctrica.